


16.1

Sequence Detector


0010 and 100

Step-1:


For 0010 only,

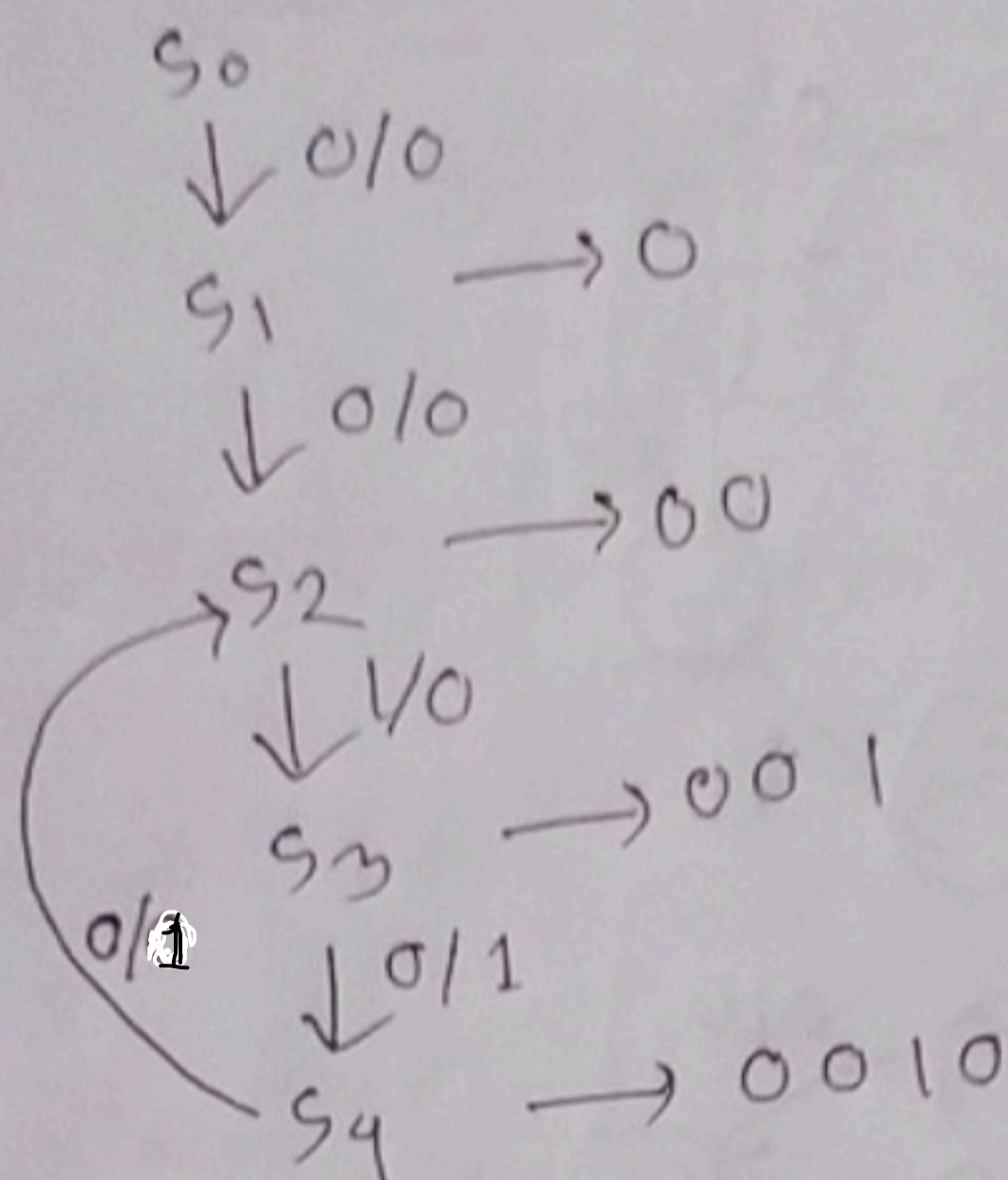

For 100 only

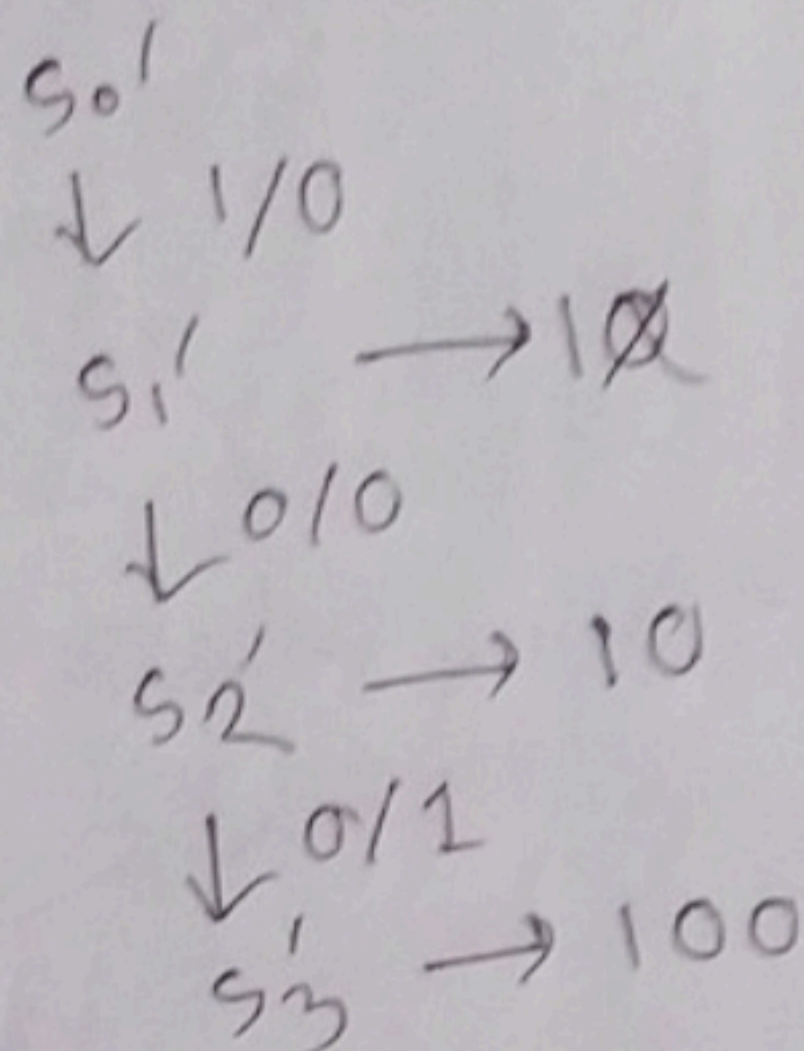

Combining the two state diagram.

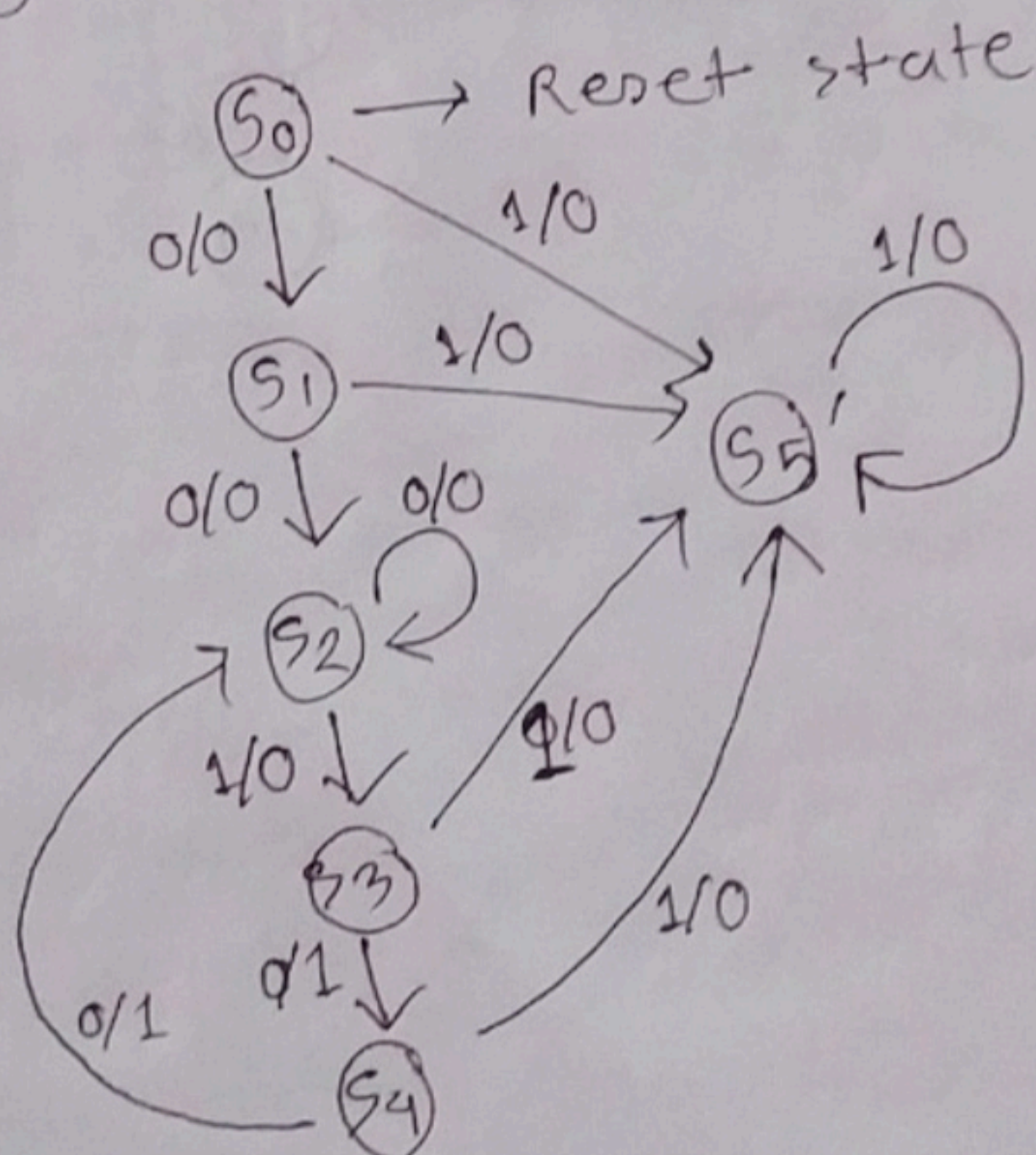

Here, $S_0 = 000$

$S_1 = 001$

$S_2 = 010$

$S_3 = 011$

$S_4 = 100$

$S_5 = 101$

State table:

Present state			Input	Next state			Output
Q_A	Q_B	Q_C	x	Q_A^+	Q_B^+	Q_C^+	Y
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0

For, $Q_A^+ = DA$

$Q_A Q_B$	$Q_C N$			
	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	1
11	X	X	X	X
10	0	1	1	1

$$DA = Q_A^+ = \overline{Q_B} N + Q_B Q_C + Q_A Q_C$$

For $Q_B^+ = DB$

$Q_A Q_B$	$Q_C N$			
	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	0	0
11	X	X	X	X
10	1	0	0	0

$$DB = Q_B^+ = Q_B \overline{Q_C} + \overline{Q_A} \overline{Q_B} Q_C N + \overline{Q_A} \overline{Q_C} N$$

For, $Q_C^+ = DC$

$Q_A Q_B$	$Q_C N$			
	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	0	1	1	0
11	X	X	X	X
10	0	1	1	0

$$Q_C^+ = DC = N + \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C}$$

$$Q_A^+ = \overline{Q_B} N + Q_B Q_C + Q_A Q_C$$

$$= \overline{\overline{Q_B} N \cdot Q_B Q_C \cdot Q_A Q_C}$$

$$Q_C^+ = N + \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C}$$

$$= \overline{N \cdot \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C}}$$

$Q_A Q_B$	$Q_C N$			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	0	0	0

$$Y = Q_A \overline{Q_C} N + \overline{Q_B} Q_C N$$

$$Q_B^+ = Q_B \overline{Q_C} + \overline{Q_A} \overline{Q_B} Q_C N + \overline{Q_A} \overline{Q_C} N$$

$$= \overline{Q_B \overline{Q_C} \cdot \overline{Q_A} \overline{Q_B} Q_C N \cdot \overline{Q_A} \overline{Q_C} N}$$

$$Y = Q_A \overline{Q_C} N + \overline{Q_B} Q_C N$$

$$= \overline{Q_A \overline{Q_C} N \cdot \overline{Q_B} Q_C N}$$